




## 7. 조합논리회로

# 논리회로

부경대 컴퓨터·인공지능공학부 최필주
 
# 조합논리회로 개요

- 기본 논리 회로: AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, NOR
- 조합논리회로
  - 논리곱(AND), 논리합(OR), 논리 부정(NOT)의 세 가지 기본 논리 회로를 조합하여 구성한 논리 회로
  - 구성: 입력변수, 논리 게이트, 출력변수



<조합논리회로 블록도>


- 가산기
- 비교기
- 디코더와 인코더
- 멀티플렉서와 디멀티플렉서
- 코드 변환기
- 패리티 발생기/검출기

# 가산기(Adder)

- 반가산기(HA, half-adder)

- 두 비트의 덧셈 수행 → 출력: Sum, Carry
 
$$\begin{array}{r} A \\ + B \\ \hline C \quad S \end{array} \quad \begin{array}{r} 0 \\ + 0 \\ \hline 0 \quad 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 0 \\ + 1 \\ \hline 0 \quad 1 \end{array} \quad \begin{array}{r} 1 \\ + 0 \\ \hline 0 \quad 1 \end{array} \quad \begin{array}{r} 1 \\ + 1 \\ \hline 1 \quad 0 \end{array}$$




<논리기호>

- 진리표, 논리식, 논리회로

입력		출력	
A	B	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1


 
$$S = \bar{A}B + A\bar{B} = A \oplus B$$
$$C = A \cdot B$$




# 가산기(Adder)

## ● 전가산기(FA, full-adder)

- 세 비트의 덧셈 수행 → 출력: Sum, Carry

$C_{in}$	0	1	0	1	0	1	0	1
$A$	0	0	1	1	0	0	1	1
$+ B$	$+ 0$	$+ 0$	$+ 0$	$+ 0$	$+ 1$	$+ 1$	$+ 1$	$+ 1$
$C_{out} S$	0 0	0 1	0 1	1 0	0 1	1 0	1 0	1 1

 

- 진리표, 논리식

입력			출력	
A	B	$C_{in}$	S	$C_{out}$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1



A \ BC	BC			
	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0

$$S = A \oplus B \oplus C_{in}$$

A \ BC	BC			
	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

$$C_{out} = AB + BC_{in} + C_{in}A$$

# 가산기(Adder)

- 전가산기(FA, full-adder)

- 논리식

- $S = A \oplus B \oplus C_{in}$

- $C_{out} = AB + BC_{in} + C_{in}A$

- 논리회로 구현1: 3-input XOR, 2-input AND  $\times$  3, 3-input OR

# 가산기(Adder)


- 전가산기(FA, full-adder)

- 논리식

- $S = A \oplus B \oplus C_{in}$
- $C_{out} = AB + BC_{in} + C_{in}A = AB + C_{in}(A + B) = AB + C_{in}(A \oplus B)$

- 논리회로 구현 2: HA  $\times$  2, 2-input OR

 - 1<sup>st</sup> HA
  - $S' = A \oplus B$
  - $C' = AB$
- 2<sup>nd</sup> HA
  - $S = S' \oplus C_{in} = (A \oplus B) \oplus C_{in}$
  - $C'' = S' \cdot C_{in} = (A \oplus B) \cdot C_{in}$
- OR
  - $C' + C'' = AB + C_{in}(A \oplus B)$



# 가산기(Adder)

- HA vs. FA

$$\begin{array}{r} 1 \\ + 0 \\ \hline 0 1 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 1 \\ + 1 \\ \hline 1 0 \end{array}$$

<한 자리 2진수를 더할 때>

$$\begin{array}{r} 1 1 1 \\ 0 0 1 1 \\ + 1 1 0 1 \\ \hline 1 0 0 0 0 \end{array}$$


<두 자리 이상의 2진수를 더할 때>


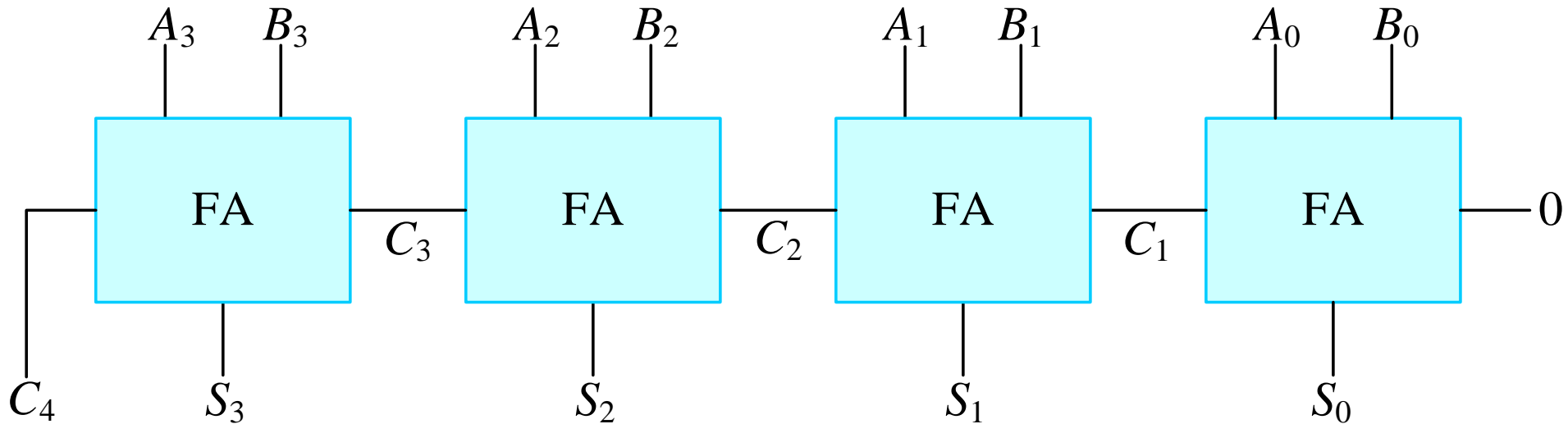
# 가산기(Adder)

- 병렬가감산기(Parallel-adder/subtractor)


- 병렬가산기: FA를 여러 개 병렬로 연결
  - 2비트 이상의 수를 더할 때 사용
  - 예) 4비트 덧셈  $\{C_4S_3S_2S_1S_0\} = \{A_3A_2A_1A_0\} + \{B_3B_2B_1B_0\}$



# 가산기(Adder)

- 병렬가감산기(Parallel-adder/subtractor)

- 병렬가감산기: XOR를 추가하여 감산(뺄셈) 기능 추가

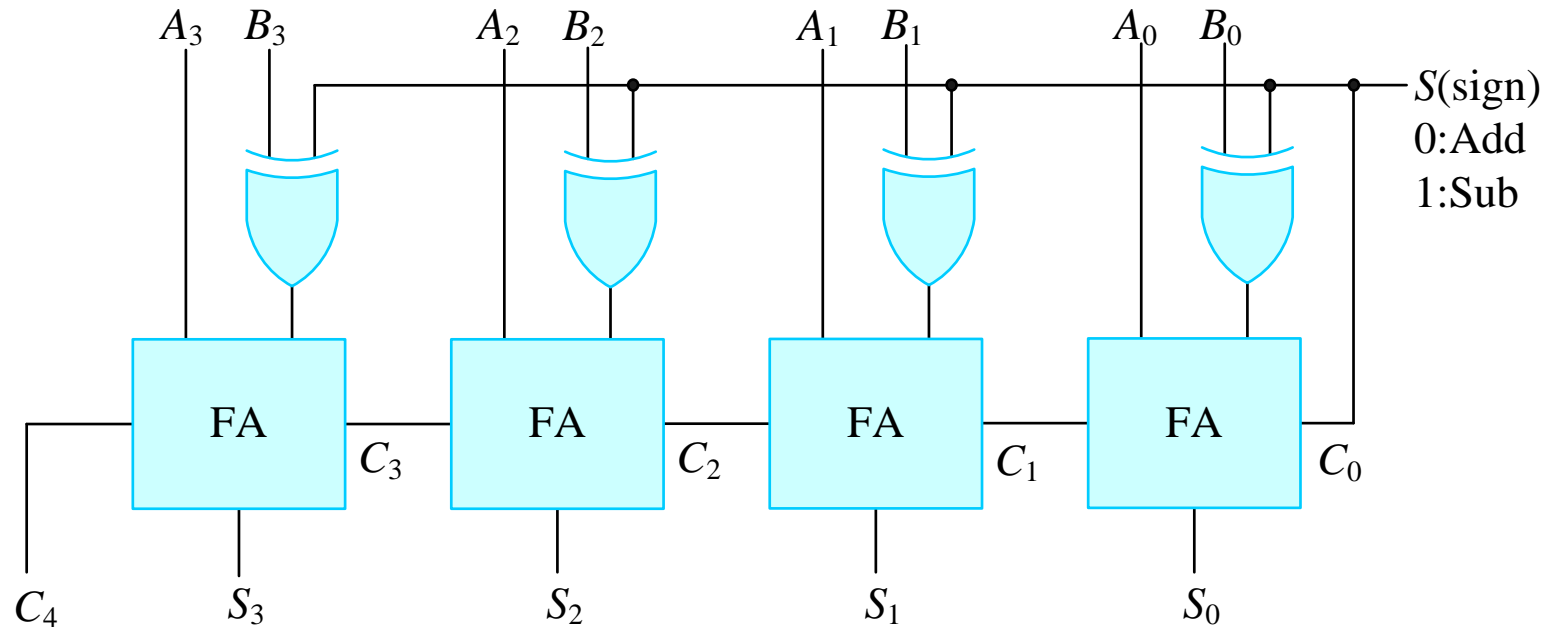


- $S = 0$  일 때:  $\{C_4 S_3 S_2 S_1 S_0\} = \{A_3 A_2 A_1 A_0\} + \{B_3 B_2 B_1 B_0\} + 0$
- $S = 1$  일 때:  $\{C_4 S_3 S_2 S_1 S_0\} = \{A_3 A_2 A_1 A_0\} + \{\overline{B_3} \overline{B_2} \overline{B_1} \overline{B_0}\} + 1$   
 $= \{A_3 A_2 A_1 A_0\} + (-\{B_3 B_2 B_1 B_0\})$

# 가산기(Adder)

- 고속가산기(high-speed-adder)

- 병렬가산기는 carry 이동 때문에 속도가 매우 느림

 


- 대안

- Carry-Lookahead Adder (CLA)
- Carry-select Adder, ...

# 가산기(Adder)

- CLA - 논리식

 


- $C_{i+1} = A_i B_i + C_i (A_i \oplus B_i) = G_i + P_i C_i$  where  $G_i = A_i B_i$ ,  $P_i = A_i \oplus B_i$
- 4비트 가산기에 적용
  - $C_1 = G_0 + P_0 C_0$
  - $C_2 = G_1 + P_1 C_1 = G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_0$
  - $C_3 = G_2 + P_2 C_2 = G_2 + P_2 (G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_0) = G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 C_0$
  - $C_4 = G_3 + P_3 C_3 = G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 G_0 + P_3 P_2 P_1 P_0 C_0 = G_G + P_G C_0$
  - $P_G = P_3 P_2 P_1 P_0$
  - $G_G = G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 G_0$
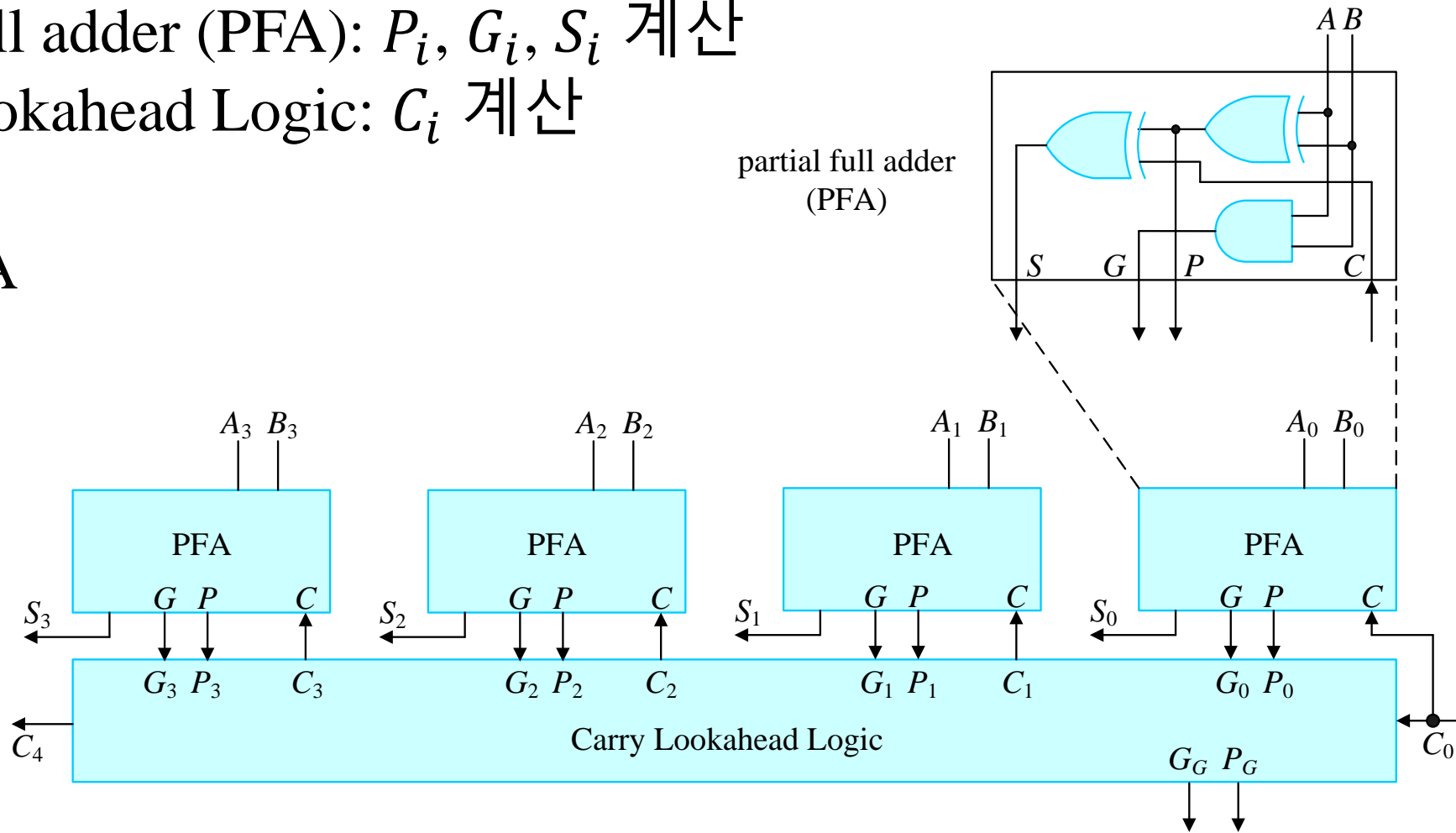
# 가산기(Adder)


- CLA - 구성

- Partial full adder (PFA):  $P_i, G_i, S_i$  계산
- Carry Lookahead Logic:  $C_i$  계산
- 4-bit CLA



# 가산기(Adder)

- CLA - 구성
  - 16-bit CLA

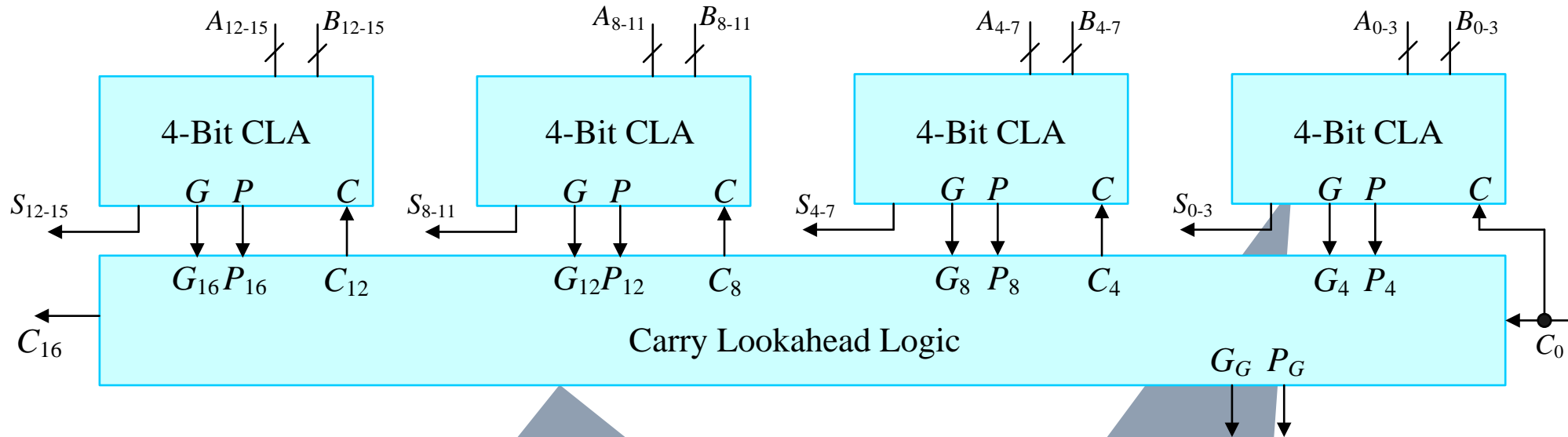

$$\begin{aligned}C_4 &= G_4 + P_4 C_0 \\C_8 &= G_8 + P_8 G_4 + P_8 P_4 C_0 \\C_{12} &= G_{12} + P_{12} G_8 + P_{12} P_8 G_4 + P_{12} P_8 P_4 C_0 \\C_{16} &= G_{16} + P_{16} G_{12} + P_{16} P_{12} G_8 + P_{16} P_{12} P_8 P_4 C_0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}C_1 &= G_0 + P_0 C_0 \\C_2 &= G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_0 \\C_3 &= G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 C_0 \\C_4 &= G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 G_0 + P_3 P_2 P_1 P_0 C_0\end{aligned}$$

# 가산기(Adder)

## ● BCD 가산기

- BCD 코드: 10진수 1자리가 BCD 코드 4 bits와 대응
- 가산기 설계 시 고려사항: 덧셈 결과가 10~15인 경우 이를 보정(+6)
  - 예:  $6 + 7 = 13$

$$\begin{array}{r} 0110 \\ + 0111 \\ \hline 1101 \end{array}$$



보정 +6

$$\begin{array}{r} 1101 \\ + 0110 \\ \hline 10011 \end{array}$$

# 가산기(Adder)

## ● BCD 가산기

### ■ 논리식

$$\begin{array}{r}
 0110 \\
 + 0111 \\
 \hline
 1101 \rightarrow \{KZ_3Z_2Z_1Z_0\} \\
 + 0110 \\
 \hline
 10011 \rightarrow \{CS_3S_2S_1S_0\}
 \end{array}$$

$\{Z_3Z_2\} \backslash \{Z_1Z_0\}$	00	01	11	10
00	$m_0$	$m_1$	$m_3$	$m_2$
01	$m_4$	$m_5$	$m_7$	$m_6$
11	$m_{12}$	$m_{13}$	$m_{15}$	$m_{14}$
10	$m_8$	$m_9$	$m_{11}$	$m_{10}$



$\{Z_3Z_2\} \backslash \{Z_1Z_0\}$	00	01	11	10
00				
01				
11	1	1	1	1
10			1	1


- $C = K + Z_3Z_2 + Z_3Z_1$
- $\{S_3S_2S_1S_0\} = \{Z_3Z_2Z_1Z_0\} + \{C C 0\}$


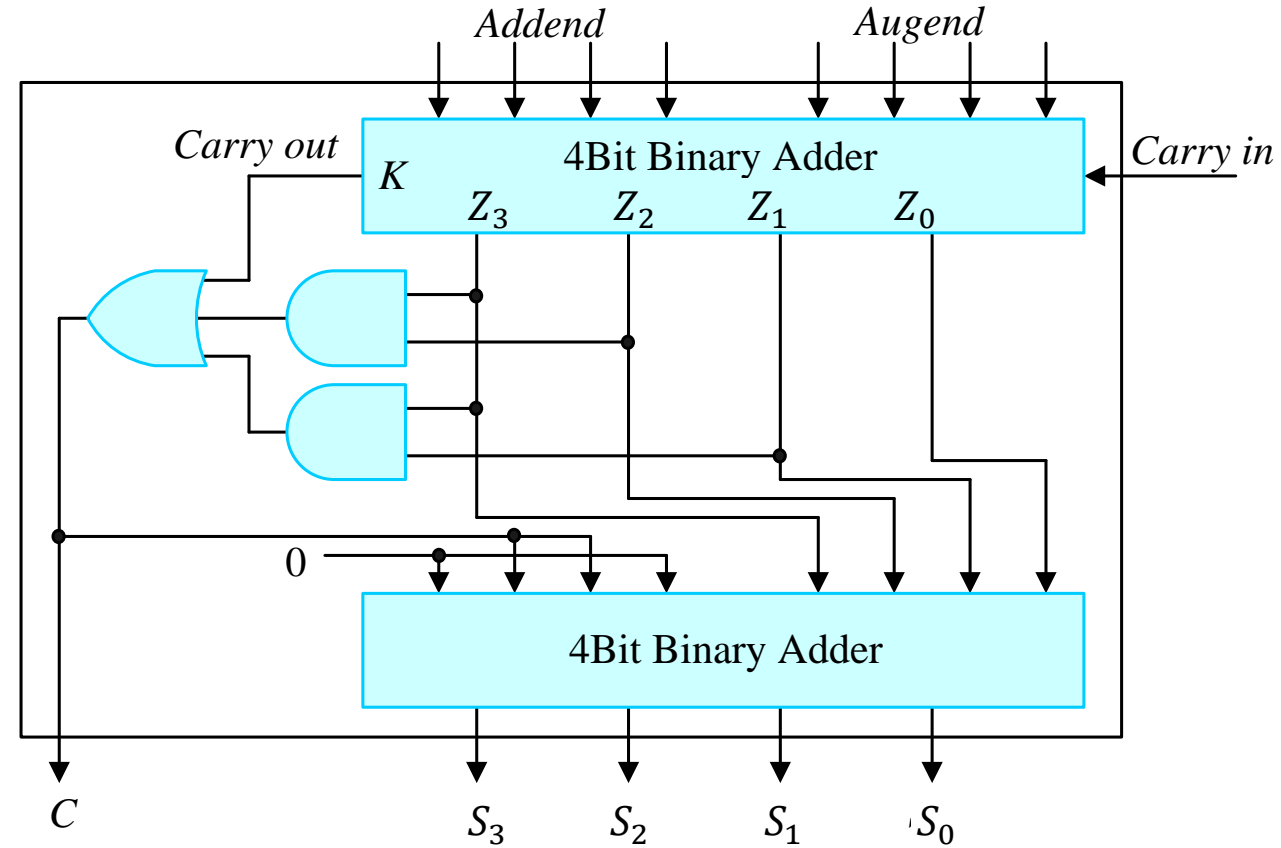
# 가산기(Adder)

- BCD 가산기

- BCD합이  $\{KZ_3Z_2Z_1Z_0\}$ 일 때
  - $C = K + Z_3Z_2 + Z_3Z_1$
  - $\{S_3S_2S_1S_0\} = \{Z_3Z_2Z_1Z_0\} + \{C C 0\}$



# 비교기(Comparator)

- 2진 비교기


- 두 개의 2진수의 크기를 비교하는 회로

- 1비트 비교기

입력		출력			
A	B	$A=B$ $F_1$	$A \neq B$ $F_2$	$A > B$ $F_3$	$A < B$ $F_4$
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	1
1	0	0	1	1	0
1	1	1	0	0	0

$$F_1 = \overline{A \oplus B}, \quad F_2 = A \oplus B,$$
 
$$F_3 = A\overline{B}, \quad F_4 = \overline{A}B$$



# 비교기(Comparator)

## ● 2비트 비교기

입력		출력			
A	B	$A=B$	$A \neq B$	$A > B$	$A < B$
$A_1A_0$	$B_1B_0$	$F_1$	$F_2$	$F_3$	$F_4$
0 0	0 0	1	0	0	0
	0 1	0	1	0	1
	1 0	0	1	0	1
	1 1	0	1	0	1
0 1	0 0	0	1	1	0
	0 1	1	0	0	0
	1 0	0	1	0	1
	1 1	0	1	0	1
1 0	0 0	0	1	1	0
	0 1	0	1	1	0
	1 0	1	0	0	0
	1 1	0	1	0	1
1 1	0 0	0	1	1	0
	0 1	0	1	1	0
	1 0	0	1	1	0
	1 1	1	0	0	0

$$F_1 = (\overline{A_1 \oplus B_1}) \cdot (\overline{A_0 \oplus B_0})$$

$$F_2 = \overline{F_1} = (A_1 \oplus B_1) + (A_0 \oplus B_0)$$

$$F_3 = A_1 \overline{B_1} + A_1 A_0 \overline{B_0} + A_0 \overline{B_1} \overline{B_0}$$


		$\{B_1B_0\}$			
$\{A_1A_0\}$		00	01	11	10
	00				
	01	1			
	11	1	1		1
	10	1	1		

$$F_4 = B_1 \overline{A_1} + B_1 B_0 \overline{A_0} + B_0 \overline{A_1} \overline{A_0} = \overline{F_3} \cdot \overline{F_1}$$

# 인코더(Encoder)와 디코더(Decoder)

- $n$ 비트 2진 코드  $\leftrightarrow 2^n$ 개의 정보

- Encoder vs. Decoder

 

- Encoder:  $D_0 \sim D_7$  중 on된 bit의 위치를 2진수로 출력
- Decoder:  $D_0 \sim D_7$  중 2진수 입력이 가리키는 곳을 on


# 디코더(Decoder)

- 1×2 디코더

- 논리식:  $Y_0 = \bar{A}$ ,  $Y_1 = A$

- 진리표와 논리회로

입력	출력	
A	$Y_1$	$Y_0$
0	0	1
1	1	0

 


# 디코더(Decoder)

- 1×2 디코더 - Enable 신호가 있는 경우

- 논리식:  $Y_0 = E\bar{A}$ ,  $Y_1 = EA$

- 진리표와 논리회로

입력		출력	
$E$	$A$	$Y_1$	$Y_0$
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	1
1	1	1	0

 


# 디코더(Decoder)

- 2×4 디코더

- 논리식:  $Y_0 = \bar{B}\bar{A}$ ,  $Y_1 = \bar{B}A$ ,  $Y_2 = B\bar{A}$ ,  $Y_3 = BA$

- 진리표와 논리회로

입력		출력			
$B$	$A$	$Y_3$	$Y_2$	$Y_1$	$Y_0$
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

 


# 디코더(Decoder)

- 2×4 디코더 - Enable 신호가 있는 경우

- 논리식:  $Y_0 = E\bar{B}\bar{A}$ ,  $Y_1 = E\bar{B}A$ ,  $Y_2 = EB\bar{A}$ ,  $Y_3 = EBA$

- 진리표와 논리회로

입력			출력			
$E$	$B$	$A$	$Y_3$	$Y_2$	$Y_1$	$Y_0$
0	×	×	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0

 




# 디코더(Decoder)

## ● 3×8 디코더

- 논리식:  $Y_0 = \bar{C}\bar{B}\bar{A}$ ,  $Y_1 = \bar{C}\bar{B}A$ ,  $Y_2 = \bar{C}B\bar{A}$ ,  $Y_3 = \bar{C}BA$   
 $Y_4 = C\bar{B}\bar{A}$ ,  $Y_5 = C\bar{B}A$ ,  $Y_6 = CB\bar{A}$ ,  $Y_7 = CBA$

## ■ 진리표와 논리회로



입력			출력							
$C$	$B$	$A$	$Y_7$	$Y_6$	$Y_5$	$Y_4$	$Y_3$	$Y_2$	$Y_1$	$Y_0$
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

 

# 디코더(Decoder)




- 4×16 디코더

- 2개의 3×8 디코더, 5개의 2×4 디코더로 구성 가능

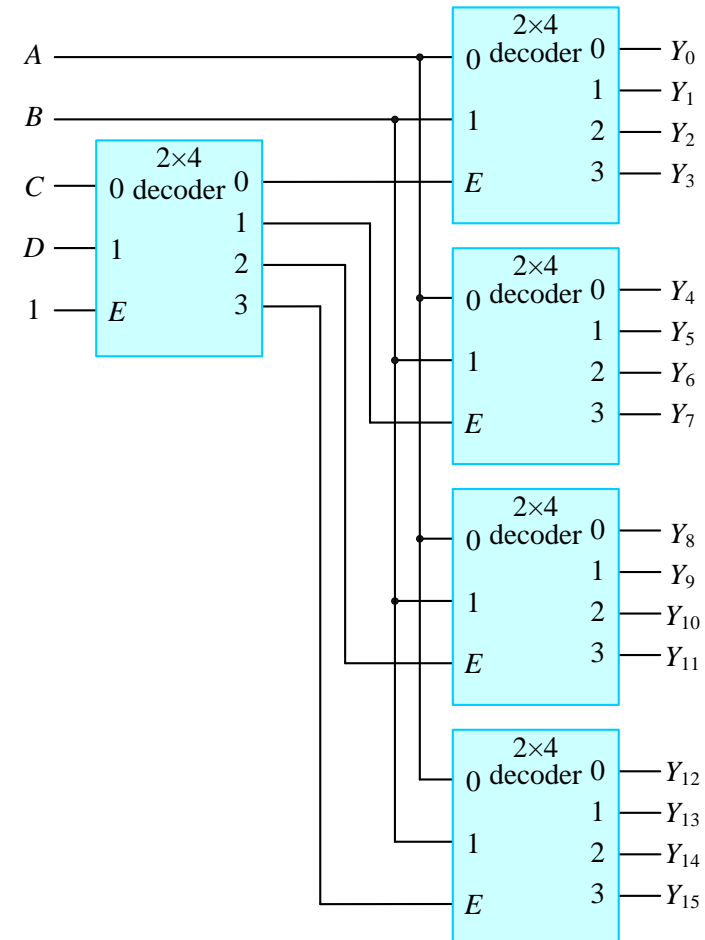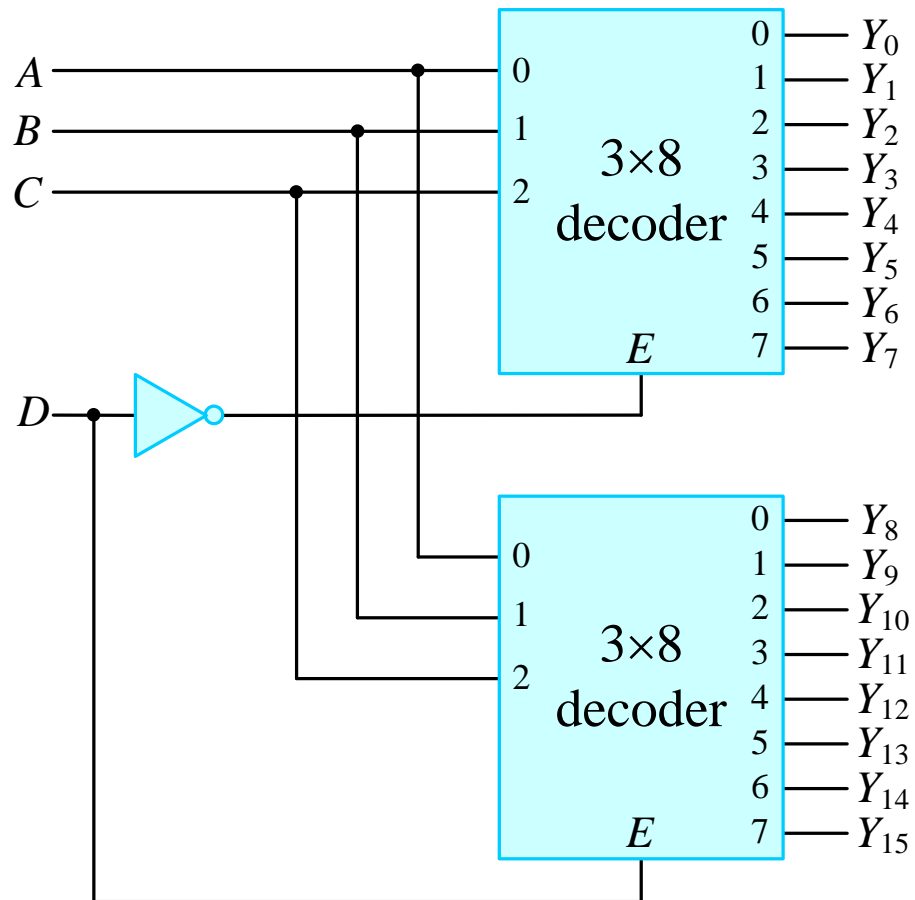
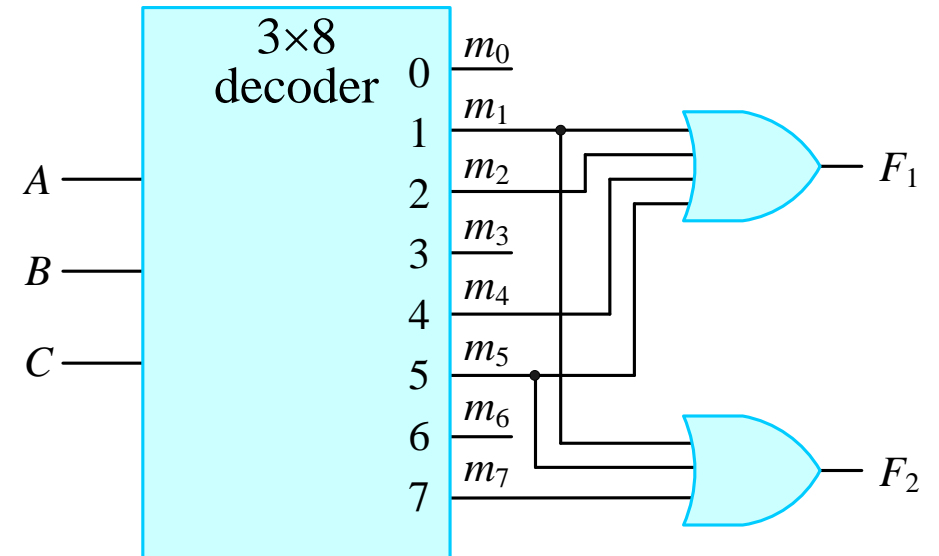  
# 디코더(Decoder)

- 디코더를 이용한 조합논리회로
  - 디코더의 출력은 minterm을 의미




$$F_1(A, B, C) = \sum m(1, 2, 4, 5)$$


$$F_2(A, B, C) = \sum m(1, 5, 7)$$

# 디코더(Decoder)

- 7-Segment 디코더

 

<7-세그먼트 구성>

 


<7-세그먼트와 디코더의 연결>

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

# 디코더(Decoder)

- 7-Segment 디코더
  - 진리표

입력				출력						
$D$	$C$	$B$	$A$	$\bar{a}$	$\bar{b}$	$\bar{c}$	$\bar{d}$	$\bar{e}$	$\bar{f}$	$\bar{g}$
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1
0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0
1	0	1	0	x	x	x	x	x	x	x
1	0	1	1	x	x	x	x	x	x	x
1	1	0	0	x	x	x	x	x	x	x
1	1	0	1	x	x	x	x	x	x	x
1	1	1	0	x	x	x	x	x	x	x
1	1	1	1	x	x	x	x	x	x	x

 

# 디코더(Decoder)

## ● 7-Segment 디코더

### ■ 진리표

입력				출력						
$D$	$C$	$B$	$A$	$\bar{a}$	$\bar{b}$	$\bar{c}$	$\bar{d}$	$\bar{e}$	$\bar{f}$	$\bar{g}$
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1
0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0
1	0	1	0	x	x	x	x	x	x	x
1	0	1	1	x	x	x	x	x	x	x
1	1	0	0	x	x	x	x	x	x	x
1	1	0	1	x	x	x	x	x	x	x
1	1	1	0	x	x	x	x	x	x	x
1	1	1	1	x	x	x	x	x	x	x

$BA$ $DC$	00	01	11	10
00		1		
01	1			1
11	x	x	x	x
10			x	x

$$\bar{a} = \overline{DCBA} + C\bar{A}$$

$BA$ $DC$	00	01	11	10
00				
01		1		1
11	x	x	x	x
10			x	x

$$\bar{b} = C\bar{B}A + CB\bar{A} = C(B \oplus A)$$

$BA$ $DC$	00	01	11	10
00				1
01				
11	x	x	x	x
10			x	x

$$\bar{c} = \overline{CBA}$$

$BA$ $DC$	00	01	11	10
00		1		
01	1		1	
11	x	x	x	x
10		1	x	x

$$\bar{d} = \overline{CBA} + C\bar{B}\bar{A} + CBA$$

# 디코더(Decoder)

## ● 7-Segment 디코더

### ■ 진리표

입력				출력						
$D$	$C$	$B$	$A$	$\bar{a}$	$\bar{b}$	$\bar{c}$	$\bar{d}$	$\bar{e}$	$\bar{f}$	$\bar{g}$
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1
0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0
1	0	1	0	x	x	x	x	x	x	x
1	0	1	1	x	x	x	x	x	x	x
1	1	0	0	x	x	x	x	x	x	x
1	1	0	1	x	x	x	x	x	x	x
1	1	1	0	x	x	x	x	x	x	x
1	1	1	1	x	x	x	x	x	x	x

$BA$ $DC$	00	01	11	10
00		1	1	
01	1	1	1	
11	x	x	x	x
10		1	x	x

$$\bar{e} = A + C\bar{B}$$

$BA$ $DC$	00	01	11	10
00		1	1	
01			1	
11	x	x	x	x
10			x	x

$$\bar{f} = BA + \bar{C}\bar{B} + \bar{D}\bar{C}A$$


$BA$ $DC$	00	01	11	10
00	1	1		
01			1	
11	x	x	x	x
10			x	x

$$\bar{g} = \bar{D}\bar{C}\bar{B} + CBA$$


# 디코더(Decoder)
 
## ● 7-Segment 디코더


- IC 7447: 7-segment 디코더로 많이 사용되는 IC 칩, active-low로 동작
- 7-Segment 공통 회로와 IC 7447과의 연결



<캐소드 공통>

 

<애노드 공통>

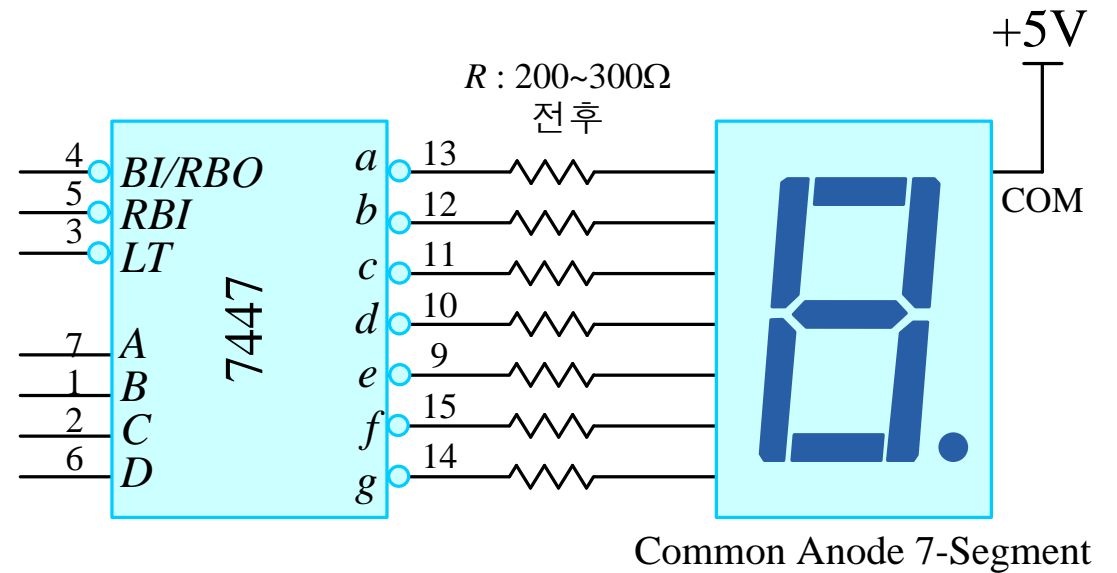

<전류 제한 저항을 사용한 7-세그먼트 회로의 예>



# 인코더(Encoder)


- $2^n$ 개의 신호를 받아  $n$ 비트 2진 코드로 변경

- 4×2 인코더

- 논리식:  $B_1 = D_3 + D_2$ ,  $B_0 = D_3 + D_1$

- 진리표 및 논리회로

입력				출력	
$D_3$	$D_2$	$D_1$	$D_0$	$B_1$	$B_0$
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1

 


# 인코더(Encoder)

- 8×3 우선 순위 인코더

- 논리식:  $B_2 = D_7 + D_6 + D_5 + D_4$ ,  $B_1 = D_7 + D_6 + D_3 + D_2$ ,  $B_0 = D_7 + D_5 + D_3 + D_1$

- 진리표 및 논리회로

입력								출력		
$D_7$	$D_6$	$D_5$	$D_4$	$D_3$	$D_2$	$D_1$	$D_0$	$B_2$	$B_1$	$B_0$
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1

 


# 인코더(Encoder)

## ● 8×3 우선 순위 인코더


- 논리식:  $B_2 = D_7 + D_6 + D_5 + D_4$ ,  $B_1 = D_7 + D_6 + \overline{D_5} \overline{D_4} (D_3 + D_2)$   
 $B_0 = D_7 + \overline{D_6} D_5 + \overline{D_6} \overline{D_4} D_3 + \overline{D_6} \overline{D_4} \overline{D_2} D_1$

## ■ 진리표 및 논리회로

입력								출력		
$D_7$	$D_6$	$D_5$	$D_4$	$D_3$	$D_2$	$D_1$	$D_0$	$B_2$	$B_1$	$B_0$
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	×	0	0	1
0	0	0	0	0	1	×	×	0	1	0
0	0	0	0	1	×	×	×	0	1	1
0	0	0	1	×	×	×	×	1	0	0
0	0	1	×	×	×	×	×	1	0	1
0	1	×	×	×	×	×	×	1	1	0
1	×	×	×	×	×	×	×	1	1	1

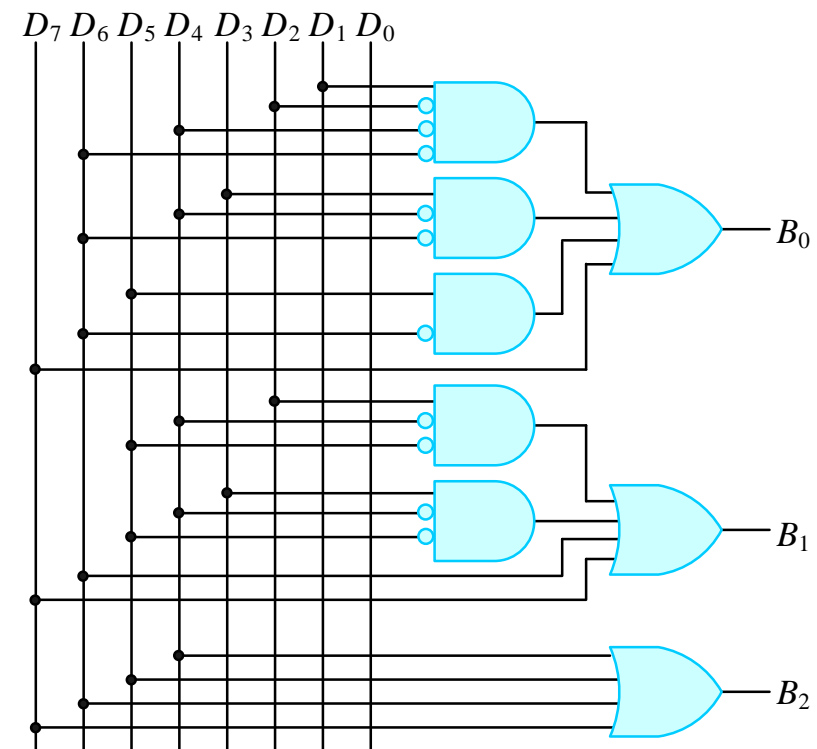

## ● Multiplexer vs. Demultiplexer

 

- Multiplexer:  $D_0 \sim D_7$  중  $\{S_2 S_1 S_0\}$ 이 가리키는 것을 출력
- Demultiplexer:  $D_0 \sim D_7$  중  $\{S_2 S_1 S_0\}$ 이 가리키는 곳에 출력


# 멀티플렉서(Multiplexer, MUX)

- 2×1 MUX

- 논리식:  $F = \bar{S}D_0 + SD_1$

- 진리표 및 논리회로

선택선	출력
$S$	$F$
0	$D_0$
1	$D_1$

 


# 멀티플렉서(Multiplexer, MUX)

- 4×1 MUX

- 논리식:  $F = \bar{S}_1\bar{S}_0D_0 + \bar{S}_1S_0D_1 + S_1\bar{S}_0D_2 + S_1S_0D_3$

- 진리표 및 논리회로


선택선		출력
$S_1$	$S_0$	$F$
0	0	$D_0$
0	1	$D_1$
1	0	$D_2$
1	1	$D_3$

 

# 멀티플렉서(Multiplexer, MUX)
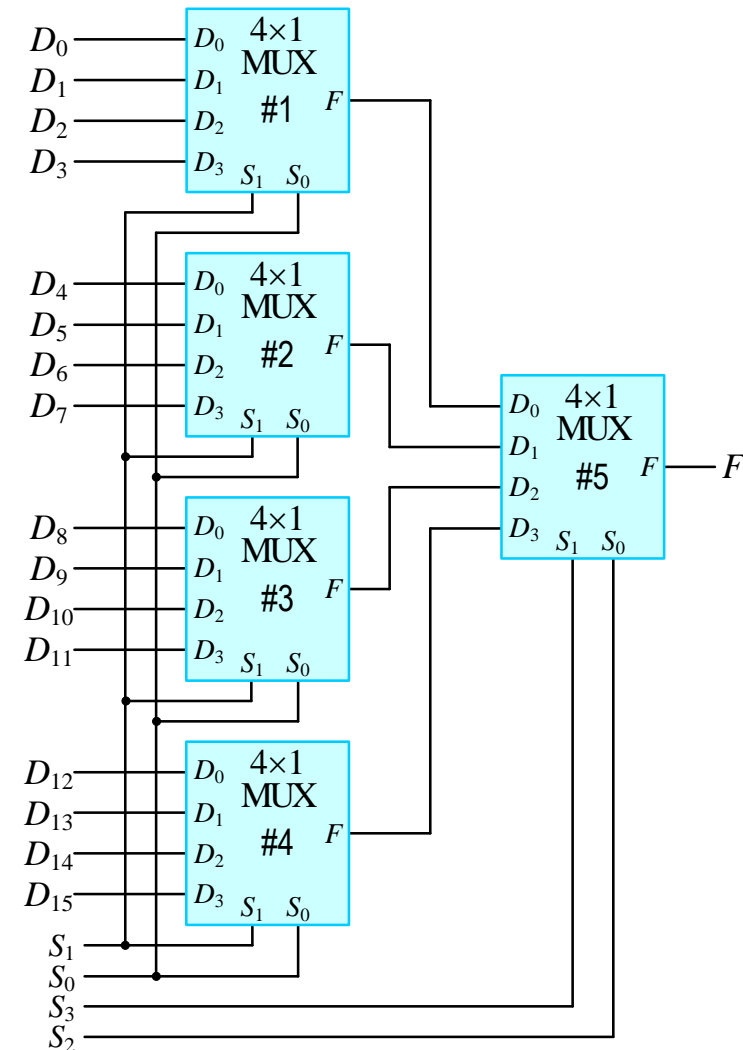
## ● 16×1 MUX

- 4×1 MUX를 5개 활용하여 구성 가능
- MUX #1:  $\{S_3S_2S_1S_0\} = 0000 \sim 0011$
- MUX #2:  $\{S_3S_2S_1S_0\} = 0100 \sim 0111$
- MUX #3:  $\{S_3S_2S_1S_0\} = 1000 \sim 1011$
- MUX #4:  $\{S_3S_2S_1S_0\} = 1100 \sim 1111$
- MUX #5:  $\{S_3S_2S_1S_0\} = 00XX \sim 11XX$




# 멀티플렉서(Multiplexer, MUX)

- 멀티플렉서를 이용한 조합회로 구현

- 예:  $F(A, B, C) = \Sigma m(0,1,5,7)$

- 진리표

A	B	C	F
0	0	0	1 ( $D_0$ )
0	0	1	1 ( $D_1$ )
0	1	0	0 ( $D_2$ )
0	1	1	0 ( $D_3$ )
1	0	0	0 ( $D_4$ )
1	0	1	1 ( $D_5$ )
1	1	0	0 ( $D_6$ )
1	1	1	1 ( $D_7$ )

 

- 8×1 MUX 사용

- A, B, C를 선택 신호에 연결
- minterm에 대응하는  $D_0 \sim D_7$  중  $F = 0, 1$ 을 각각 GND와 VDD로 연결





# 멀티플렉서(Multiplexer, MUX)

- 멀티플렉서를 이용한 조합회로 구현

- 예:  $F(A, B, C) = \Sigma m(0, 1, 5, 7)$

- 진리표

A	B	C	F
0	0	0	1 ( $D_0$ )
0	0	1	1 ( $D_1$ )
0	1	0	0 ( $D_2$ )
0	1	1	0 ( $D_3$ )
1	0	0	0 ( $D_4$ )
1	0	1	1 ( $D_5$ )
1	1	0	0 ( $D_6$ )
1	1	1	1 ( $D_7$ )

 
 


- 4×1 MUX 사용

- A, B를 선택 신호에 연결
- $D_0 \sim D_3$  중  $F = 0, 1, \bar{C}, C$ 을 각각 **GND**, **VDD**,  $\bar{C}$ ,  $C$ 와 연결
  
# 디멀티플렉서(Demultiplexer, DEMUX)

- 한 개의 입력을  $n$ 개의 출력 중 선택된 한 곳에 전달
- Decoder vs. DEMUX



입력			출력			
$E$	$B$	$A$	$Y_3$	$Y_2$	$Y_1$	$Y_0$
0	×	×	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0

- enable 신호를 가진  $n \times 2^n$  decoder =  $1 \times 2^n$  DEMUX

# 코드 변환기


- 2진코드-그레이코드

2진 코드				그레이 코드			
$B_3$	$B_2$	$B_1$	$B_0$	$G_3$	$G_2$	$G_1$	$G_0$
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	1	0
0	1	0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	1	0	1
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1	0	1
1	0	1	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	0
1	1	0	0	1	0	1	0
1	1	0	1	1	0	1	1
1	1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	0	0	0


# 코드 변환기

## ● 2진코드-그레이코드

2진 코드				그레이 코드			
$B_3$	$B_2$	$B_1$	$B_0$	$G_3$	$G_2$	$G_1$	$G_0$
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	1	0
0	1	0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	1	0	1
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1	0	1
1	0	1	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	0
1	1	0	0	1	0	1	0
1	1	0	1	1	0	1	1
1	1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	0	0	0

 

<2진코드 → 그레이코드>

 

<그레이코드 → 2진코드>

# 코드 변환기

## BCD코드-3초과 코드

2진 코드(입력)				3초과 코드(출력)			
$B_3$	$B_2$	$B_1$	$B_0$	$E_3$	$E_2$	$E_1$	$E_0$
0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	1	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	1	1
0	1	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	1
0	1	1	1	1	0	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1
1	0	0	1	1	1	0	0
1	0	1	0	X	X	X	X
1	0	1	1	X	X	X	X
1	1	0	0	X	X	X	X
1	1	0	1	X	X	X	X
1	1	1	0	X	X	X	X
1	1	1	1	X	X	X	X

$B_3B_2 \backslash B_1B_0$	00	01	11	10
00				
01		1	1	1
11	x	x	x	x
10	1	1	x	x

$$E_3 = B_3 + B_2B_1 + B_2B_0$$

$B_3B_2 \backslash B_1B_0$	00	01	11	10
00		1	1	1
01	1			
11	x	x	x	x
10		1	x	x

$$E_2 = \bar{B}_2B_1 + \bar{B}_2B_0 + B_2\bar{B}_1\bar{B}_0$$

$B_3B_2 \backslash B_1B_0$	00	01	11	10
00	1		1	
01	1		1	
11	x	x	x	x
10	1		x	x

$$E_1 = \bar{B}_1\bar{B}_0 + B_1B_0 = \bar{B}_1 \oplus B_0$$


$B_3B_2 \backslash B_1B_0$	00	01	11	10
00	1			1
01	1			1
11	x	x	x	x
10	1		x	x

$$E_0 = \bar{B}_0$$

# 코드 변환기

## BCD코드-3초과 코드


2진 코드(입력)				3초과 코드(출력)			
$B_3$	$B_2$	$B_1$	$B_0$	$E_3$	$E_2$	$E_1$	$E_0$
0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	1	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	1	1
0	1	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	1
0	1	1	1	1	0	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1
1	0	0	1	1	1	0	0
1	0	1	0	X	X	X	X
1	0	1	1	X	X	X	X
1	1	0	0	X	X	X	X
1	1	0	1	X	X	X	X
1	1	1	0	X	X	X	X
1	1	1	1	X	X	X	X

 
 
# 패리티 발생기/검출기

- 패리티 비트의 생성

- 짝수 패리티: 1의 개수<sup>a</sup>가 짝수 → 데이터 비트 XOR
- 홀수 패리티: 1의 개수<sup>a</sup>가 홀수 → 데이터 비트 XNOR




<sup>a</sup>데이터 비트와 패리티 비트를 모두 포함하였을 때

# 패리티 발생기/검출기
 
## ● 패리티 비트의 생성

- 짝수 패리티: 1의 개수<sup>a</sup>가 짝수 → 데이터 비트 XOR
- 홀수 패리티: 1의 개수<sup>a</sup>가 홀수 → 데이터 비트 XNOR



## ● 오류 검출

- 짝수 패리티: 오류<sup>b</sup> 발생 시 1의 개수<sup>a</sup>가 홀수 → XOR한 값 = 1
- 홀수 패리티: 오류<sup>b</sup> 발생 시 1의 개수<sup>a</sup>가 짝수 → XOR한 값 = 0

<sup>a</sup>데이터 비트와 패리티 비트를 모두 포함하였을 때



<sup>b</sup>한 비트에서 오류가 발생하였을 때를 의미, 홀수 개의 비트에서 오류가 발생하는 경우도 포함



# Summary
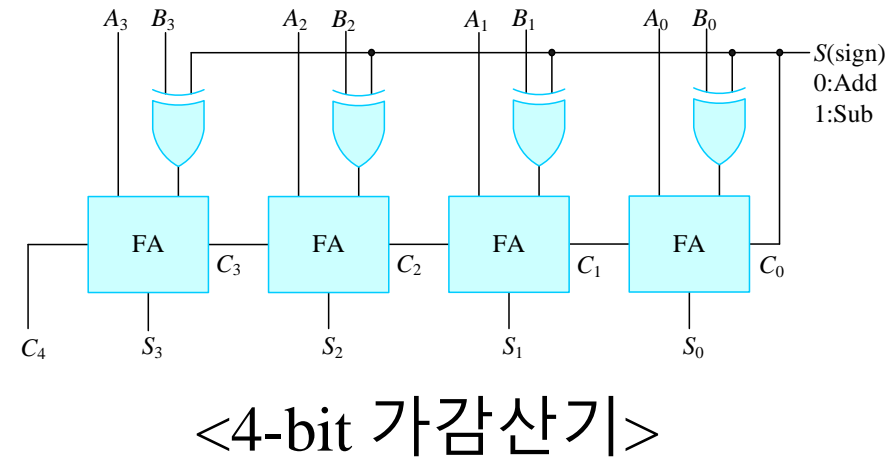 
## ● 가산기

- HA: 두 비트  $A, B$  덧셈  $\rightarrow$  출력  $S, C$
- FA: 세 비트  $A, B, C_{in}$  덧셈  $\rightarrow$  출력  $S, C_{out}$ 
  - 2개의 HA와 OR 게이트로 구성 가능
- 병렬가감산기: FA를 여러 개 병렬로 연결
  - XOR 게이트를 추가하여 뺄셈까지 수행 가능
- CLA: carry 별도 계산  $\rightarrow$  빠른 덧셈



# Summary

## ● 비교기

- $A \neq B$ :  $A$ 와  $B$ 의 같은 위치의 비트끼리 XOR  $\rightarrow$  결과 OR
- $A = B$ :  $A$ 와  $B$ 의 같은 위치의 비트끼리 XOR  $\rightarrow$  결과 NOR
- $A > B$ : 예) 2비트 비교


		$\{B_1B_0\}$			
		00	01	11	10
$\{A_1A_0\}$	00				
	01	1			
	11	1	1		1
	10	1	1		

$$A > B = A_1 \overline{B_1} + A_1 A_0 \overline{B_0} + A_0 \overline{B_1} \overline{B_0}$$

- $A < B = \overline{(A > B)} \cdot (A \neq B)$

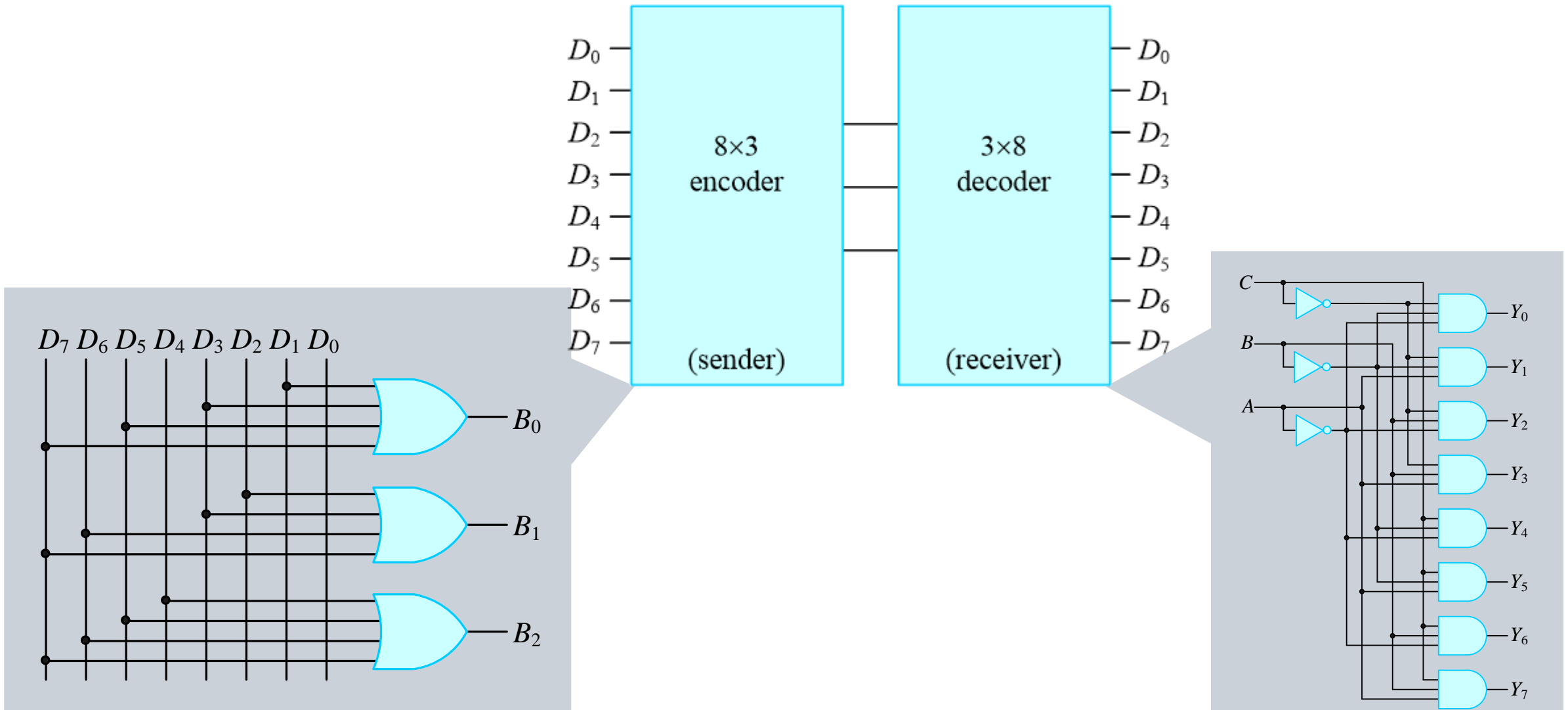
# Summary

- Encoder vs. Decoder:  $2^n \rightarrow n$  vs.  $n \rightarrow 2^n$


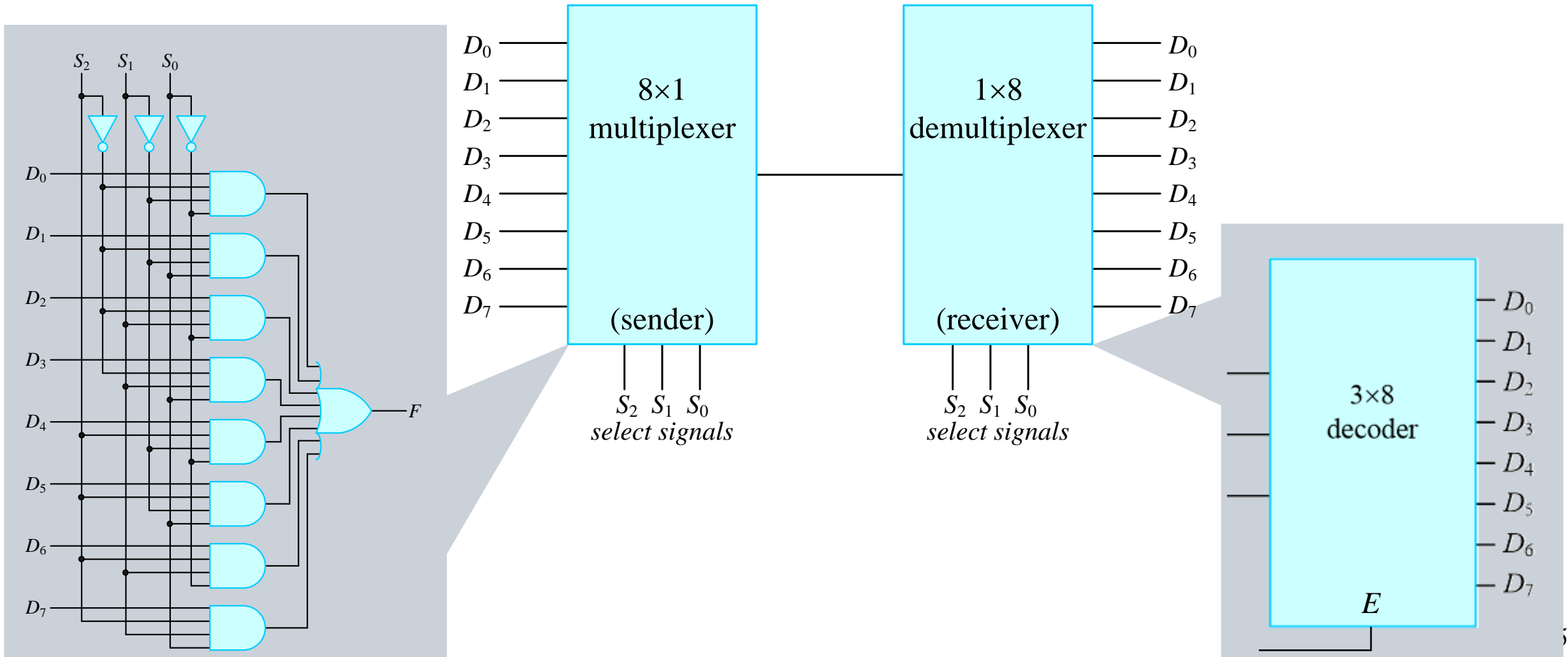
# Summary


- MUX vs. DEMUX:  $2^n \rightarrow 1$  vs.  $1 \rightarrow 2^n$




# Summary

- 코드 변환기

- 2진코드-그레이코드:

 

<2진코드 → 그레이코드>

 

<그레이코드 → 2진코드>

- 패리티 발생기/검출기 (짝수 패리티 기준)

- 패리티 비트의 생성: 데이터 비트 부분을 XOR
- 오류 검출: 모든 비트 XOR한 결과가 1이면 오류 발생

- Etc.: 7-Segment decoder, BCD-3초과 코드